

Ejercicio 3 (Curso 2020/2021)

Sean las curvas I - V de dispositivos fotovoltaicos empleadas en el Ejercicio 2. Ajuste los modelos de circuito eléctrico equivalente 1D/2R y 2D/2R a todas las curvas:

- 1) de forma numérica, y
- 2) de forma analítica, con los puntos y pendientes característicos de la curva I - V .

Compare los resultados entre sí y con los de los modelos empleados en el Ejercicio 2.